

## 出題の意図

|      |     |                     |
|------|-----|---------------------|
| 2026 | 科目名 | 情報・通信：<br>計算機ハードウェア |
|------|-----|---------------------|

問1：計算機ハードウェア設計に必須となる、仕様から論理式、論理式の簡単化、論理式から回路図への変換に関する知識を確認する。

問2：順序回路の特徴である状態遷移に関する概念の確認と、そこから論理式の簡単化につなげることができるかどうかを確認する。